

# RTL 설계교육

(3주차)

2022.02.11

Co<sup>^</sup>Asia SEMI Ltd.

# I n d e x


1. Stopwatch Review
2. UART 란?
3. UART 설계
4. Module 설계 (uart\_rx)

# 1. Stopwatch Review

## Specification


- 1/100초 분해능
- Start / Stop / Reset
- Lap Time (10개 지원)

## • State Machine

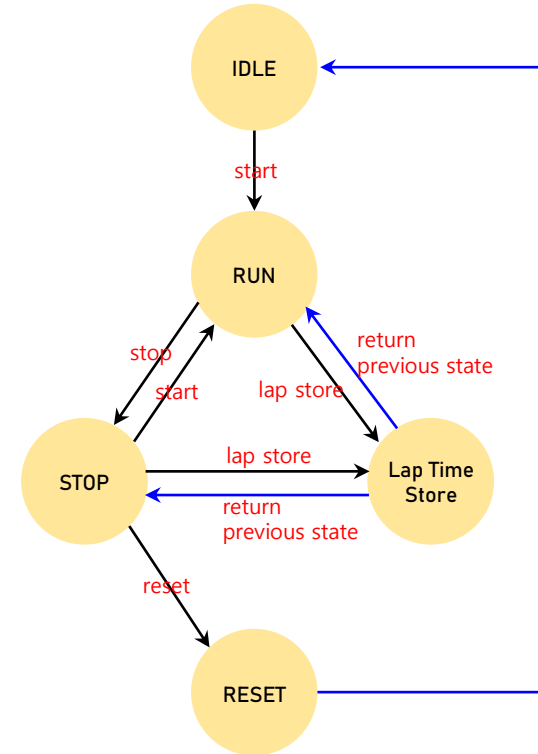

# 1. Stopwatch Review

## Stopwatch Block Diagram

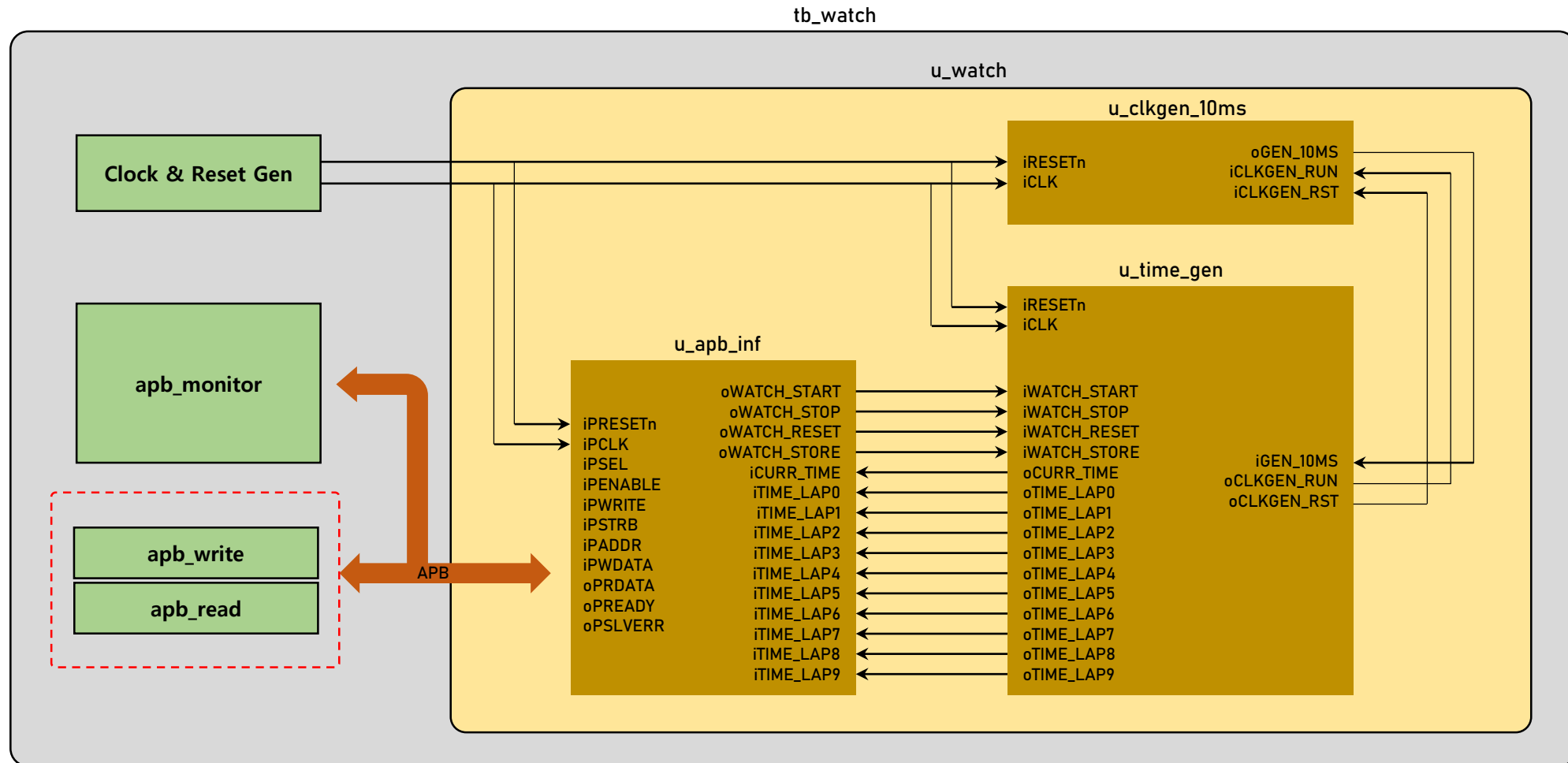


# 1. Stopwatch Review

## Verilog Code Review


## 2. UART 란?
 
### UART

- 직렬(Serial) 통신 : 1개의 입출력 핀을 통해 n개 비트를 한 번에 전송하는 방법
- 병렬(Parallel) 통신 : n비트의 데이터를 전송하기 위해 n개의 입출력 핀을 사용하는 방법



 - 범용 비동기 송수신기 (**U**niversal **A**synchronous **R**eceiver / **T**ransmitter)
- 송신기와 수신기가 공통의 클럭 신호를 공유하지 않음 (비동기 통신)
  - 송수신 양 방향에 동일한 비트 타이밍을 보장하기 위해 사전에 정의된 속도로 통신
  - Baud Rate (4800, 9600, 19.2k, 115.2k ..... )
  - 양방향에 동일한 프레임 구조 및 매개변수 사용




## 2. UART 란?

### UART 프레임

- Start Bit
  - Idle 상태에서 통신의 시작을 알림
  - High 상태에서 Low 상태로 바뀜
- Data Bit
  - 전송하고자 하는 User Data
  - LSB 먼저 전송
  - 5-9 bit 사이로 전송 가능 (주로 7bit or 8bit 사용)
- Parity Bit
  - Even Parity : 프레임에 포함된 "1"의 개수가 짝수가 되도록 구성
  - Odd Parity : 프레임에 포함된 "1"의 개수가 홀수가 되도록 구성
- Stop Bit
  - High 상태로 바뀜
  - 1bit or 2bit으로 변경가능

- 전송 예제 ("S" 전송)
  - Data Bit : 7
  - Parity Bit : Even Parity
  - Stop Bit : 1

 
❖ "S" → 0x53 (ASCII)  
❖ 7'h53 → 2'b101\_0011  
❖ LSB First  
101\_0011 → 1100\_101  
❖ Parity  
전체 "1"의 개수가 4개임으로 Parity Bit는 "0"



# 3. UART 설계
 
## Specification


- 프레임 구성
  - Data Bit : 8
  - Parity Bit : None
  - Stop Bit : 1
- Baud Rate
  - Default : 115200
  - 변경 가능해야 함
- Command Format
  - [COMMAND(W,R)] [ADDRESS(16)] [DATA(32)]
  - Address Range
    1. APB : 0x0000 – 0x0FFF
    2. UART Setting : 0xF000 – 0xFFFF
  - 예제
    1. W 1234 aa55aa55aa55
      - ✓ 1234번지에 aa55aa55aa55를 Write
    2. R 1234
      - ✓ 1234번지를 Read





### 3. UART 설계


#### Block Diagram

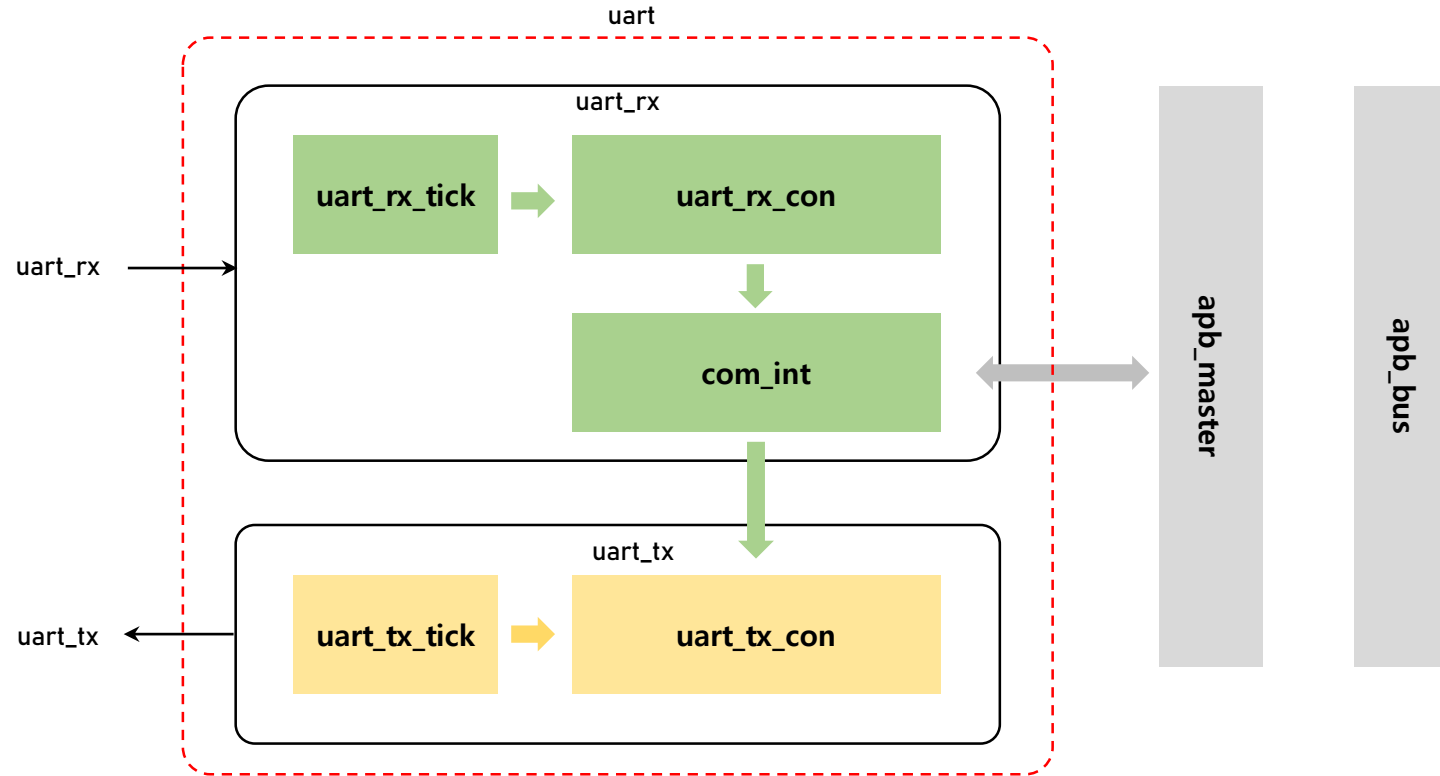

## 4. Module 설계 (uart\_rx)

### uart\_rx\_tick

- Function

 

$$\text{baudrate period count value} = \text{round} ( 1 / \text{baud\_rate} / (\text{clock frequency})^{-1} )$$

## 4. Module 설계 (uart\_rx)


Verilog Code

## 4. Module 설계 (uart\_rx)


### uart\_rx\_con

- Function

- Serial Data를 Parallel로 변환

 

- State Machine

 

## 4. Module 설계 (uart\_rx)

Verilog Code

## 4. Module 설계 (uart\_rx)

### com\_int


#### • Function

- command 분석
- 해당 command에 따른 동작 실행
- tx\_data 생성

#### • Command 예제

- command : w 1234 55aa55aa55aa
- hex value : 0x77(**w**), 0x20(**space**), 0x31(**1**), 0x32(**2**), 0x33(**3**), 0x34(**4**), 0x20(**space**), 0x35(**5**), 0x35(**5**), 0x61(**a**), 0x61(**a**) .....
- “w”에 따른 동작
  - ✓ Address 범위에 따른 Write 동작을 실행
    1. APB : 0x0000 – 0x0FFF
    2. UART Setting : 0xF000 – 0xFFFF
- UART TX를 위한 데이터 생성
  - ASCII Code로 생성되어야 정상 Display됨

#### • State Machine

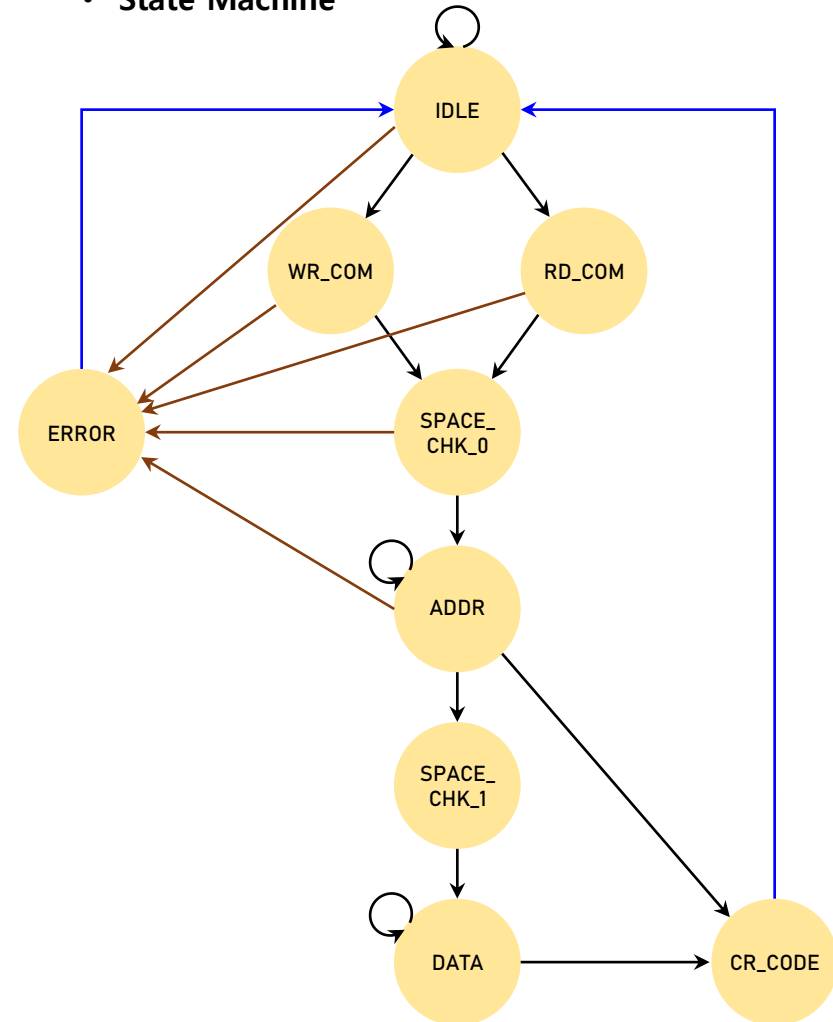

## 4. Module 설계 (uart\_rx)

### ascii to hex

```
function [3:0] ascii2nibble;  
    input  [7:0]  ascii;  
    reg    is_dec_a2n;  
    begin  
        is_dec_a2n    = (ascii[7:4] == 4'b0011) ? 1'b1 : 1'b0;  
        ascii2nibble  = ascii[3:0] + (is_dec_a2n ? 4'd0 : 4'd9);  
    end  
endfunction
```

### hex to ascii

```
function [7:0] nibble2ascii;  
    input  [3:0]  nibble;  
    reg    is_dec_n2a;  
    reg    [3:0]  n2a_h;  
    reg    [3:0]  n2a_l;  
    begin  
        is_dec_n2a    = (nibble < 4'd10) ? 1'b1 : 1'b0;  
        n2a_h          = is_dec_n2a ? 4'b0011 : 4'b0100;  
        n2a_l          = nibble - (is_dec_n2a ? 4'd0 : 4'd9);  
        nibble2ascii   = {n2a_h,n2a_l};  
    end  
endfunction
```


## 4. Module 설계 (uart\_rx)

Verilog Code




dec	hex	oct	char	dec	hex	oct	char	dec	hex	oct	char	dec	hex	oct	char
0	0	000	NULL	32	20	040	space	64	40	100	@	96	60	140	`
1	1	001	SOH	33	21	041	!	65	41	101	A	97	61	141	a
2	2	002	STX	34	22	042	"	66	42	102	B	98	62	142	b
3	3	003	ETX	35	23	043	#	67	43	103	C	99	63	143	c
4	4	004	EOT	36	24	044	\$	68	44	104	D	100	64	144	d
5	5	005	ENQ	37	25	045	%	69	45	105	E	101	65	145	e
6	6	006	ACK	38	26	046	&	70	46	106	F	102	66	146	f
7	7	007	BEL	39	27	047	'	71	47	107	G	103	67	147	g
8	8	010	BS	40	28	050	(	72	48	110	H	104	68	150	h
9	9	011	TAB	41	29	051	)	73	49	111	I	105	69	151	i
10	a	012	LF	42	2a	052	*	74	4a	112	J	106	6a	152	j
11	b	013	VT	43	2b	053	+	75	4b	113	K	107	6b	153	k
12	c	014	FF	44	2c	054	,	76	4c	114	L	108	6c	154	l
13	d	015	CR	45	2d	055	-	77	4d	115	M	109	6d	155	m
14	e	016	SO	46	2e	056	.	78	4e	116	N	110	6e	156	n
15	f	017	SI	47	2f	057	/	79	4f	117	O	111	6f	157	o
16	10	020	DLE	48	30	060	0	80	50	120	P	112	70	160	p
17	11	021	DC1	49	31	061	1	81	51	121	Q	113	71	161	q
18	12	022	DC2	50	32	062	2	82	52	122	R	114	72	162	r
19	13	023	DC3	51	33	063	3	83	53	123	S	115	73	163	s
20	14	024	DC4	52	34	064	4	84	54	124	T	116	74	164	t
21	15	025	NAK	53	35	065	5	85	55	125	U	117	75	165	u
22	16	026	SYN	54	36	066	6	86	56	126	V	118	76	166	v
23	17	027	ETB	55	37	067	7	87	57	127	W	119	77	167	w
24	18	030	CAN	56	38	070	8	88	58	130	X	120	78	170	x
25	19	031	EM	57	39	071	9	89	59	131	Y	121	79	171	y
26	1a	032	SUB	58	3a	072	:	90	5a	132	Z	122	7a	172	z
27	1b	033	ESC	59	3b	073	;	91	5b	133	[	123	7b	173	{
28	1c	034	FS	60	3c	074	<	92	5c	134	\	124	7c	174	
29	1d	035	GS	61	3d	075	=	93	5d	135	]	125	7d	175	}
30	1e	036	RS	62	3e	076	>	94	5e	136	^	126	7e	176	~
31	1f	037	US	63	3f	077	?	95	5f	137	_	127	7f	177	DEL

## System Block Diagram

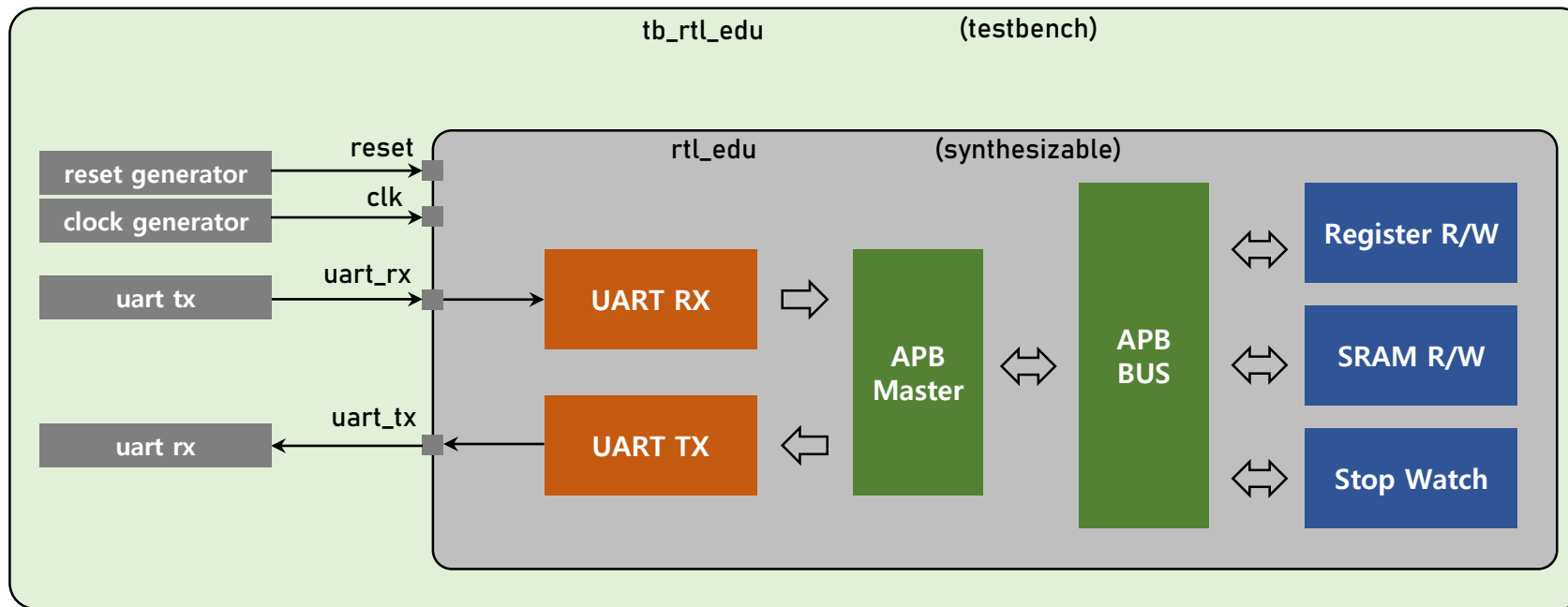

## Directory Structure

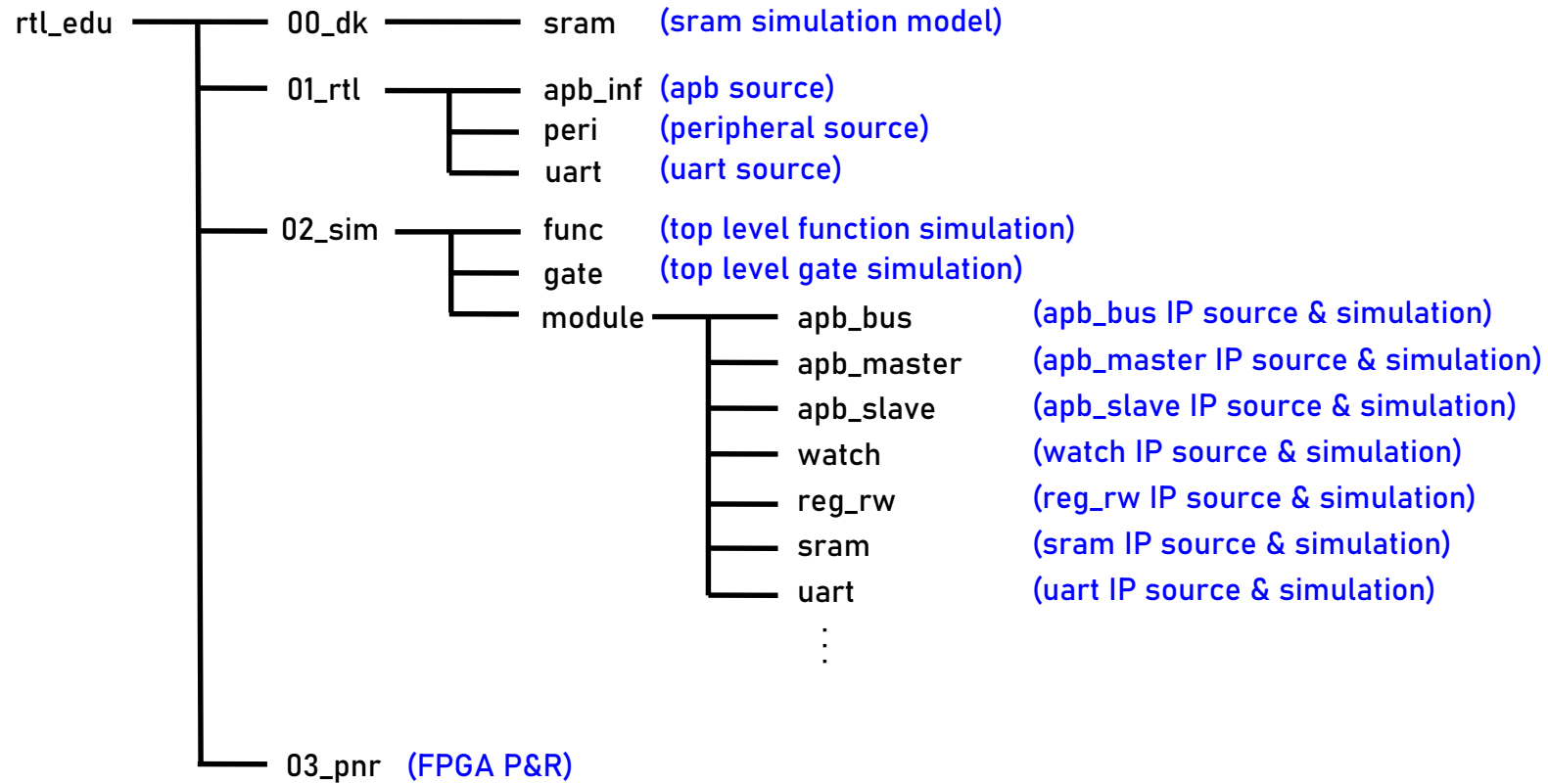

# Thank you

Co<sup>^</sup>asia SEMI Ltd.